

Tutorial - Feedback Amplifiers.

①

1) The circuit of given below figure has the following parameter

$$R_c = 4k\Omega$$


$$h_{ie} = 1.1k\Omega$$

$$R_f = 40k\Omega$$

$$h_{fe} = \infty$$


$$R_s = 10k\Omega$$

$$h_{oe} = h_{re} = 0.$$

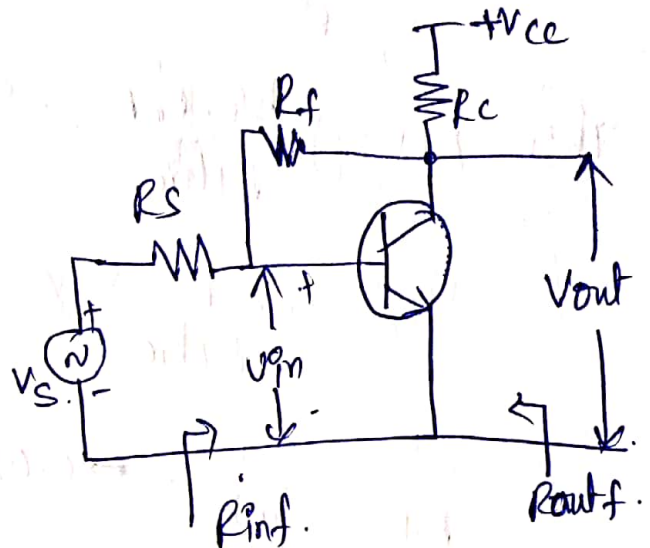

Find (i) A_{v_f} (ii) R_{in} (iii) R_{out}

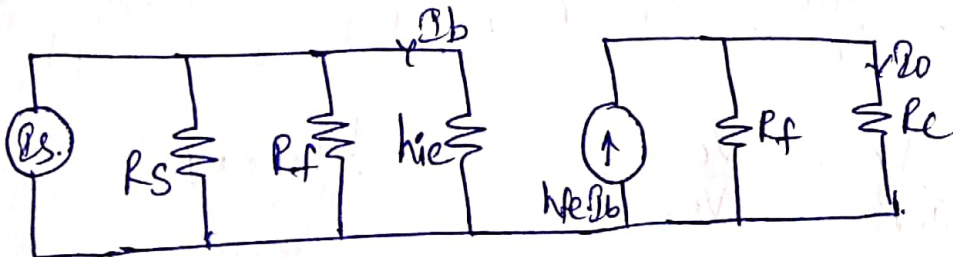Sol The given circuit is voltage shunt feedback. The equivalent circuit is given by.



$$\text{Define } R = R_s \parallel R_f = \frac{10 \times 40}{50} k\Omega = 8k\Omega$$

$$R' = R_c \parallel R_f = \frac{4 \times 40}{4 + 40} k\Omega = 3.636k\Omega$$

From R & R' the circuit can be remodeled as



From the above circuit

(2)

$$R_M = \frac{V_{out}}{I_s} = \frac{-I_c R'}{I_s} = \frac{-h_{fe} I_b R'}{I_s}$$

$$I_s = \frac{(R + h_{ie}) I_b}{R}$$

$$\text{Then } R_M = \frac{-h_{fe} R' R}{R + h_{ie}} = \frac{-50 \times 3.636 \times 8}{8 + 1.1} = -160 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore I_b = I_s \cdot \frac{R}{R + h_{ie}}$$

$$\beta = \frac{-1}{R_f} = \frac{-1}{40 \text{ k}} = -0.025 \text{ mA/V}$$

$$\text{Desensitivity } D = 1 + \beta R_M$$

$$= 1 + (-160)(-0.025 \text{ m})$$

$$D = 5$$

$$R_{Mf} = \frac{R_M}{D} = \frac{-160}{5} = -32 \text{ k}\Omega$$

$$A_{vf} = \frac{R_{Mf}}{R_s} = \frac{V_o}{I_s R_s} = \frac{V_o}{V_s} \quad \therefore \frac{V_o}{I_s} = R_{Mf}$$


$$A_{vf} = \frac{-32}{10} = -3.2$$

$$R_{in} = \frac{R h_{ie}}{R + h_{ie}} = 0.967 \text{ k}\Omega$$

$$R_{inf} = R_{in} / D = 193 \Omega$$

$$R_{outf} = R_{out} / D = \frac{R'}{D} = \frac{3.636 \text{ k}}{5} = 728 \Omega$$

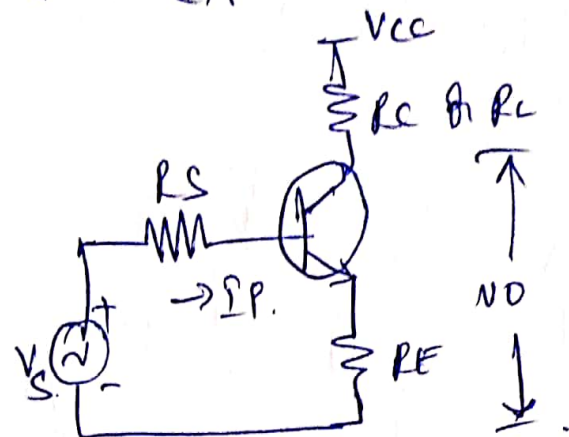②. The circuit has an overall transconductance gain of -1 mA/V , a voltage gain of -4 a desensitivity of 50. If $R_S = 1 \text{ k}\Omega$, $h_{fe} = 150$, find (a) R_e (b) R_L (c) R_{if} .



Sol $D = 50$.

$$G_{mf} = -1 \text{ mA/V}$$

$$A_{vf} = -4$$

$$G_{mf} = \frac{G_M}{D}$$

$$G_M = G_{mf} \cdot D = -50 \text{ mA/V}$$

$$\beta = -R_e$$

$$D = 1 + \beta G_M = 50$$

$$\beta = \frac{50-1}{-50 \text{ m}} = -0.98 \text{ k}\Omega$$

$$(a) R_e = 0.98 \text{ k}\Omega = 1 \text{ k}\Omega$$

$$(b) A_{vf} = G_{mf} \cdot R_L$$

$$A_{vf} = \frac{I_o \cdot R_L}{V_S}$$

$$R_L = \frac{A_{vf}}{G_{mf}} = \frac{-4}{-1 \text{ m}} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$R_{if} = R_S + h_{ie} + (1+h_{fe})R_e$$

$$\text{From } G_M = \frac{-h_{fe}}{R_S + h_{ie} + R_e}$$

$$h_{ie} = 1 \text{ k}\Omega$$